


[Verdrahtung](#), [Errichter](#), [Lautsprecher](#), [Phasenverschiebung](#), [Leistungsabgriff](#)

4.2. Verdrahtungsbeispiele für Lautsprecher




Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau!

Anpassung der Leistung

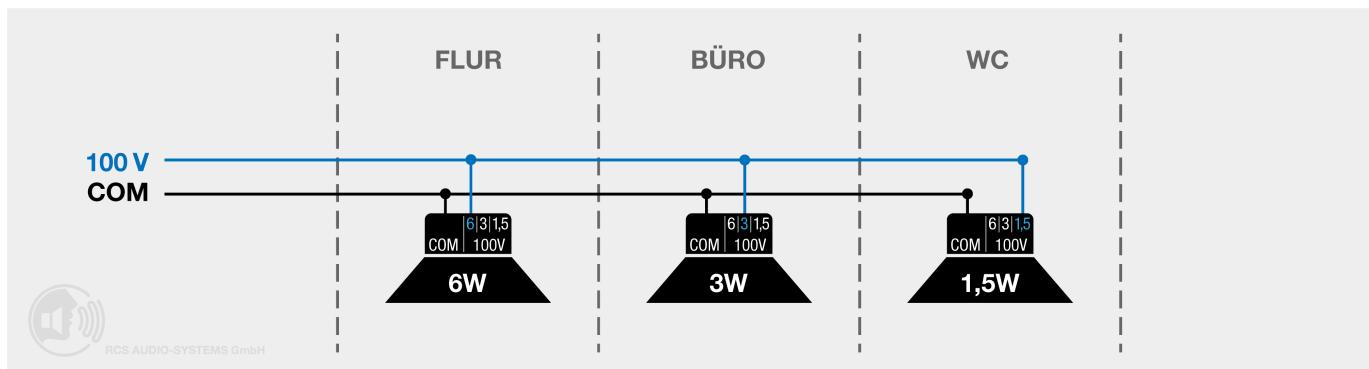



Bilderklärungstext

Leistungsabgriffe

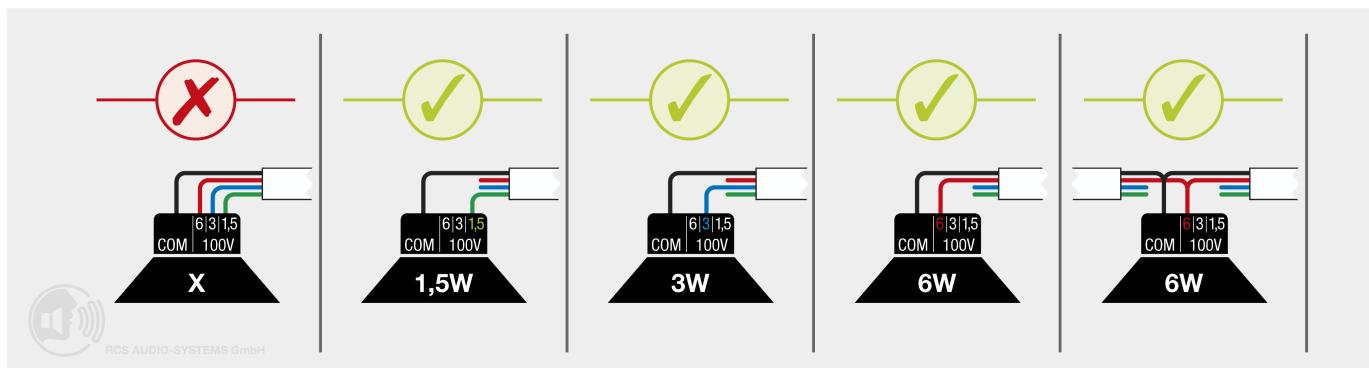



Bilderklärungstext

Phasengleich

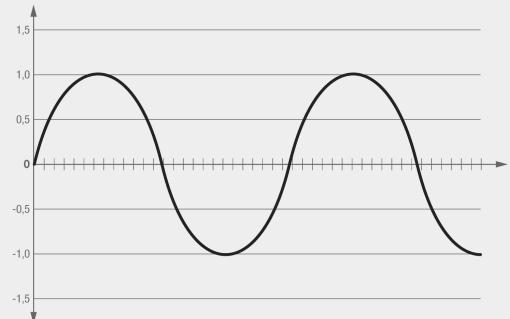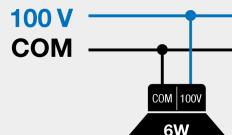

Bilderklärungstext

Phasenverschoben

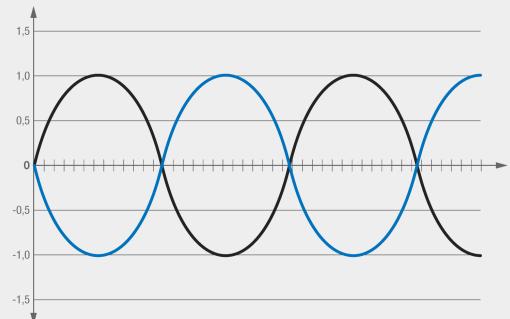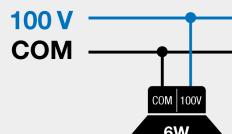


Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher 1


A
100 V
COM
B
100 V
COM

RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH

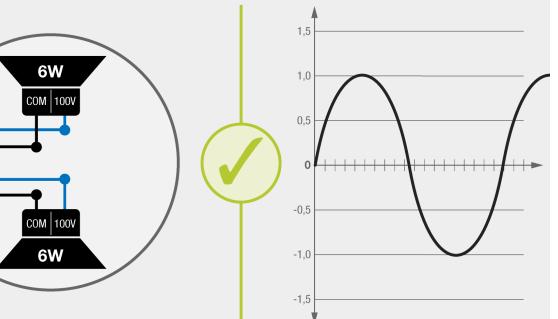


Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher 2

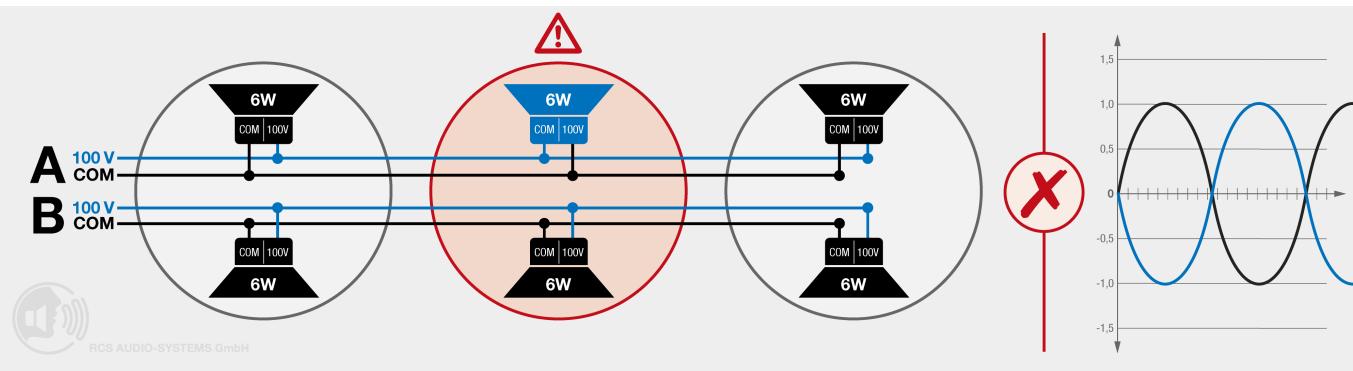


Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher 3

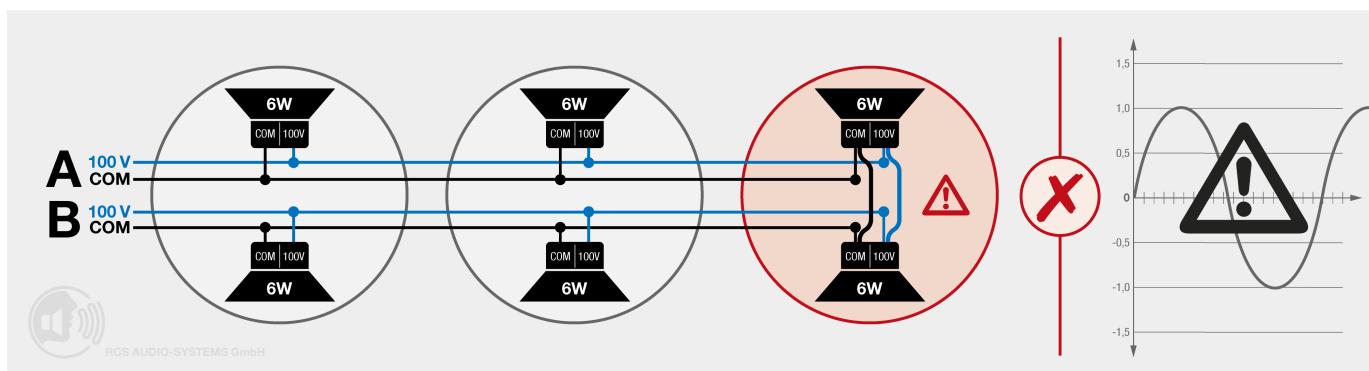

Bilderklärungstext

EOL - End-of-Line Modul

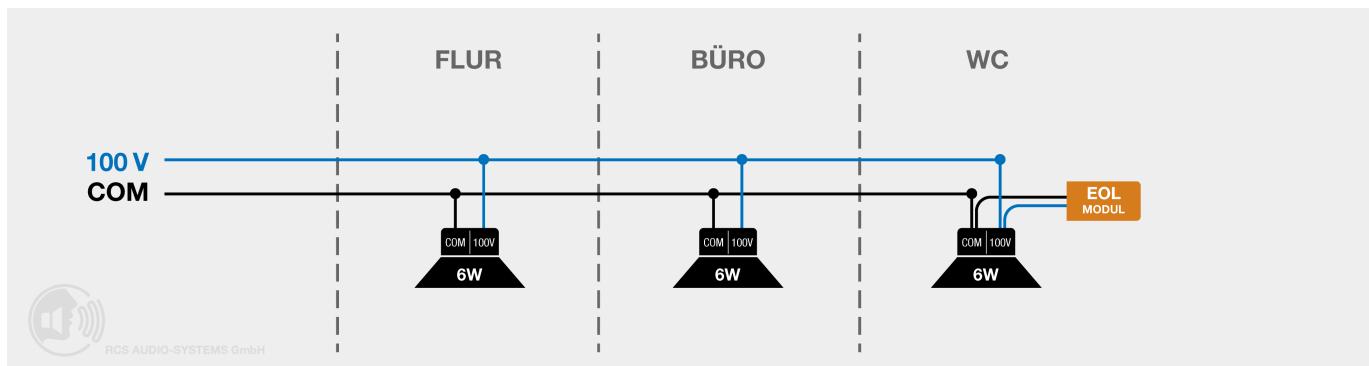

Bilderklärungstext

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:
<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:basics:verdrahtungsbeispiele-lautsprecher&rev=1583498908>

Last update: 2020/03/06 13:48

