


[Verdrahtung](#), [Errichter](#), [Lautsprecher](#), [Phasenverschiebung](#), [Leistungsabgriff](#)

4.2. Lautsprecher - Verdrahtungsbeispiele




Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau!

Anpassung der Leistung

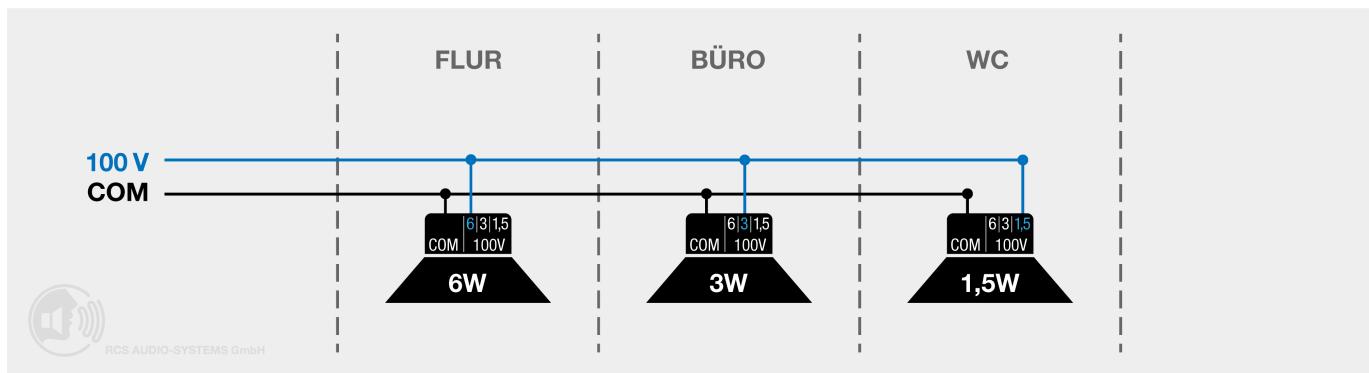



Anschluss der Lautsprecher am entsprechenden Leistungsabgriff am Übertrager gemäß Ausführungsplanung.

Leistungsabgriffe

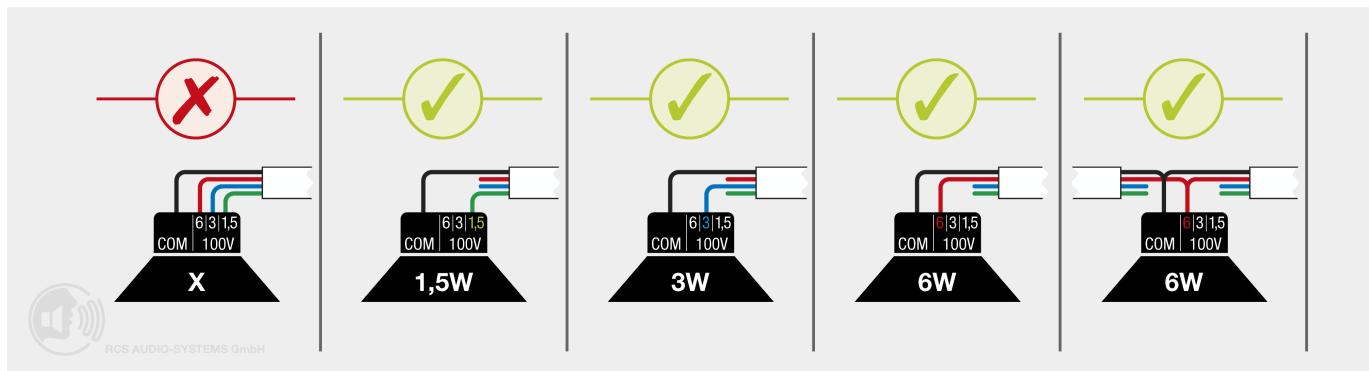



Am Übertrager darf nur ein Leistungsabgriff angeschlossen werden.

Phasengleich

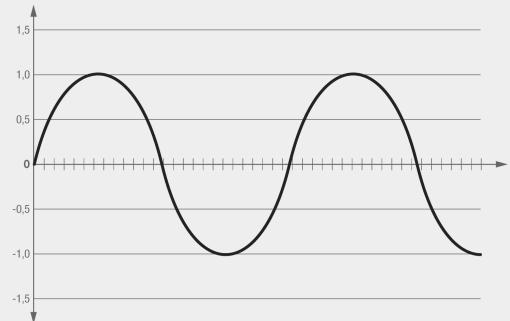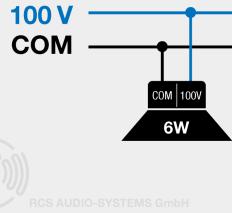



Die Lautsprecher müssen phasengleich angeschlossen werden.

Phasenverschoben

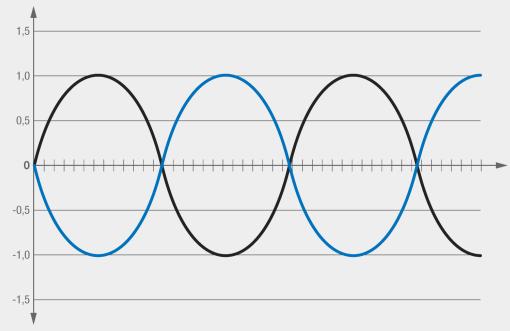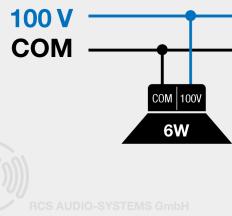


Werden die Lautsprecher nicht phasengleich verkabelt, kommt es Phasenauslösungen. Daraus resultiert eine schlechtere Sprachverständlichkeit und somit ein schlechterer STI-Wert.

Verkabelung A/B Lautsprecher 1

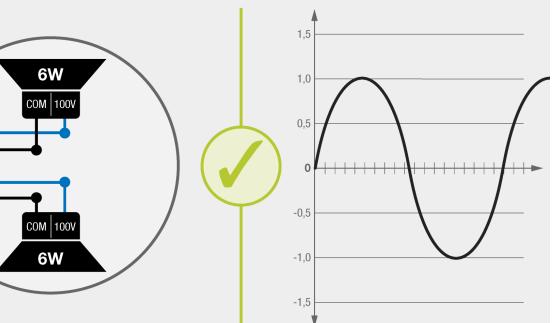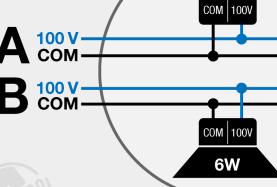


Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher 2

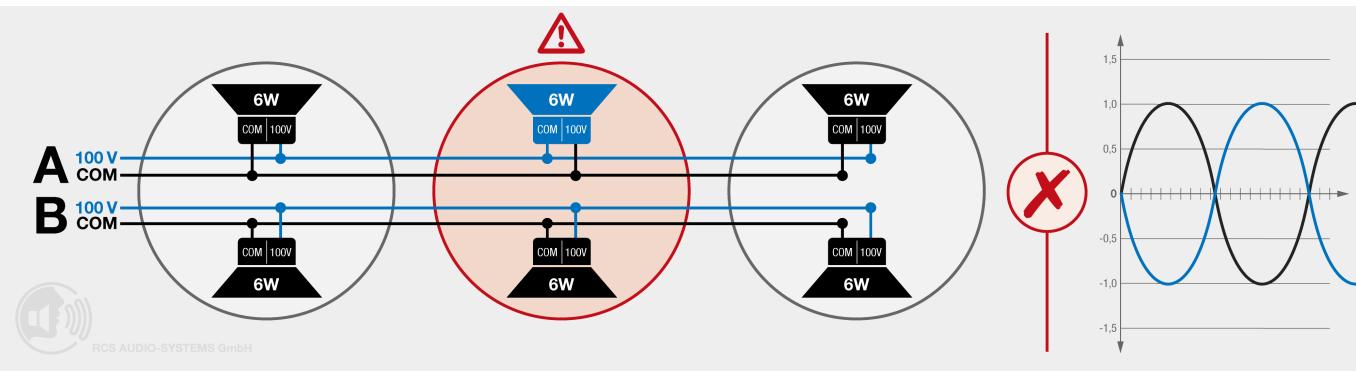


Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher 3

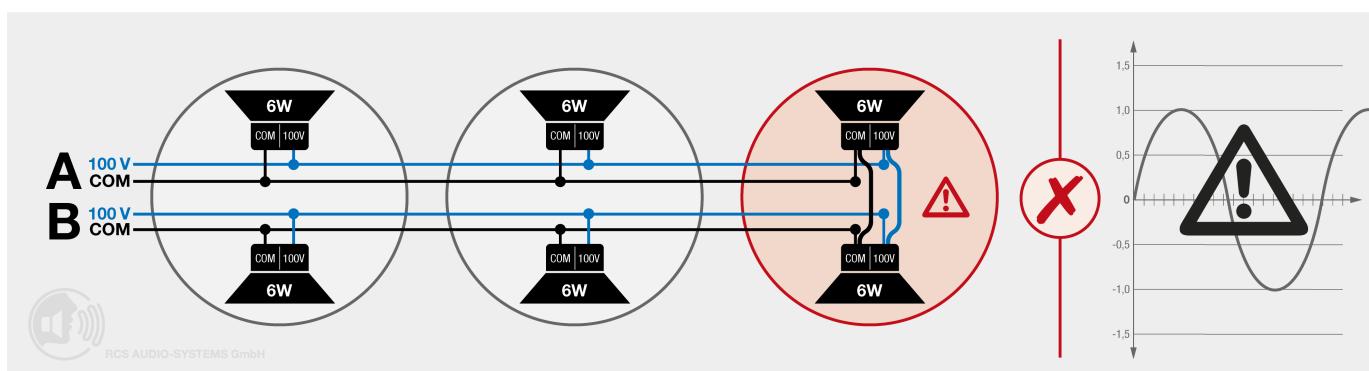

Bilderklärungstext

EOL - End-of-Line Modul

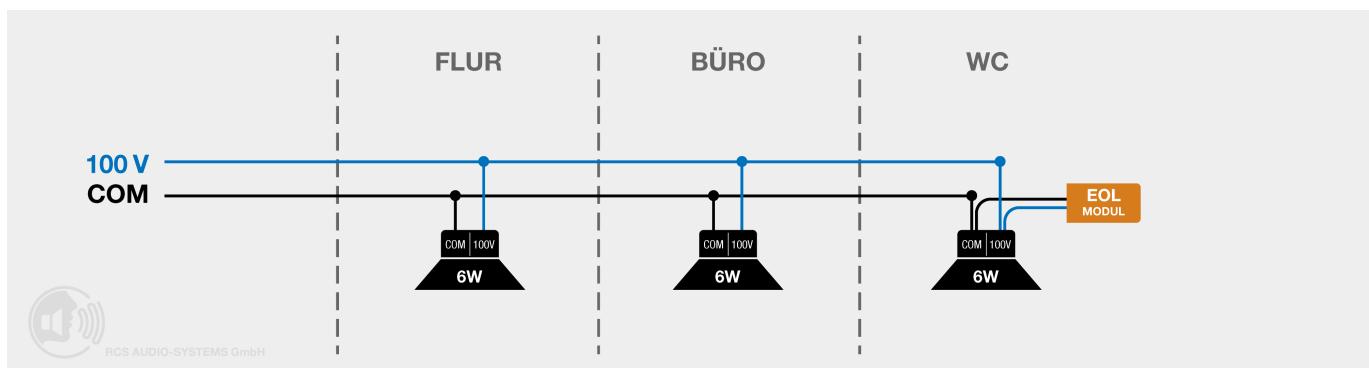

Bilderklärungstext

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:
<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:basics:verdrahtungsbeispiele-lautsprecher&rev=1594370204>

Last update: 2020/07/10 10:36

