


Verdrahtung, Errichter, Lautsprecher, Phasenverschiebung, Leistungsabgriff

Verdrahtungsbeispiele für Lautsprecher




Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau!

Anpassung der Leistung

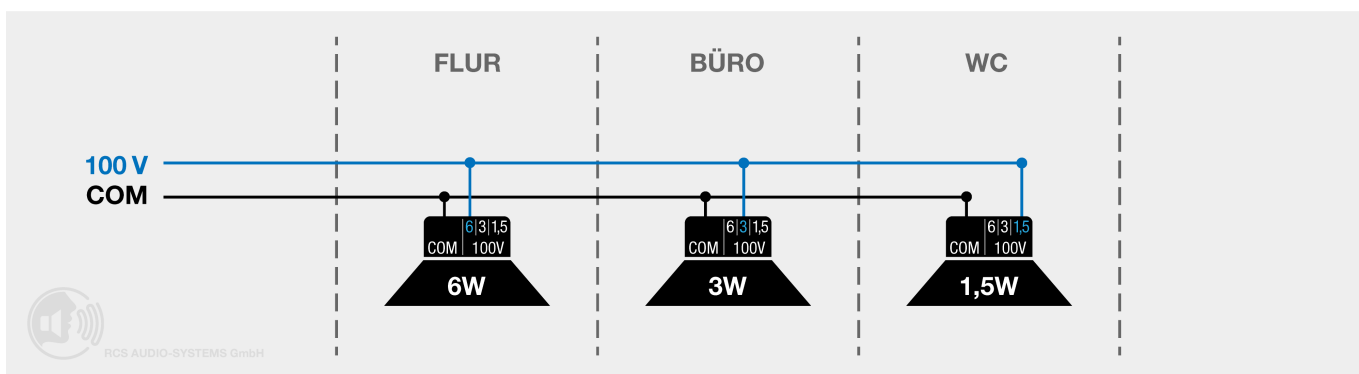


Bilderklärungstext

Phasengleich

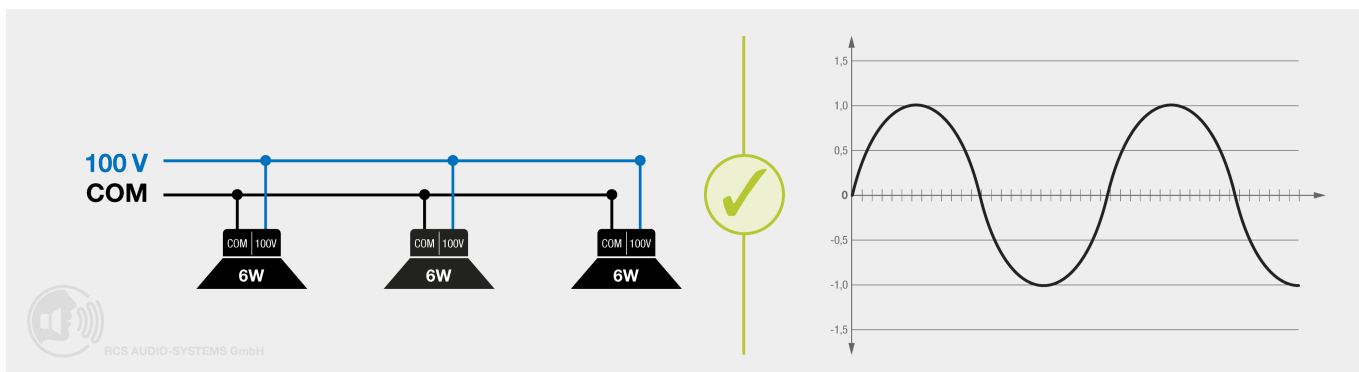


Bilderklärungstext

Phasenverschoben

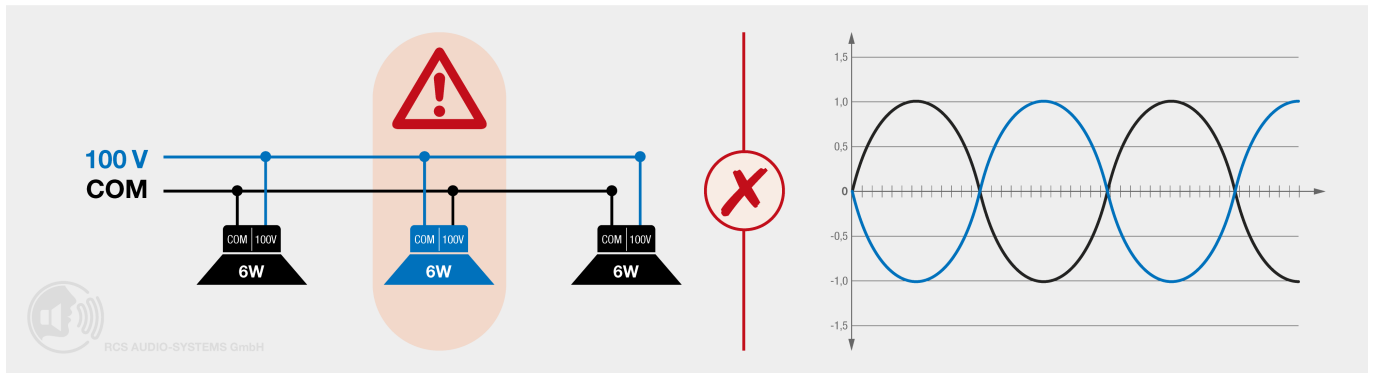


Bilderklärungstext

Leistungsabgriffe

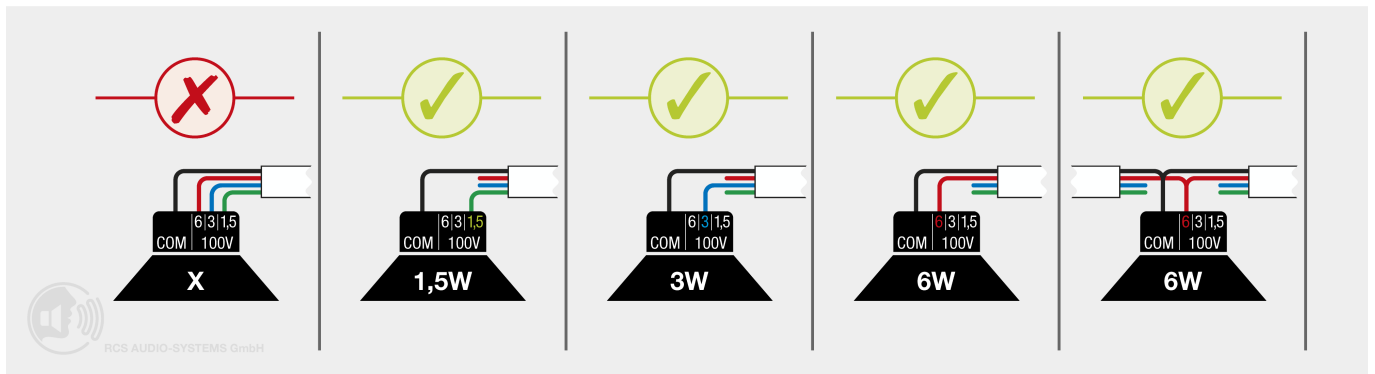

Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher

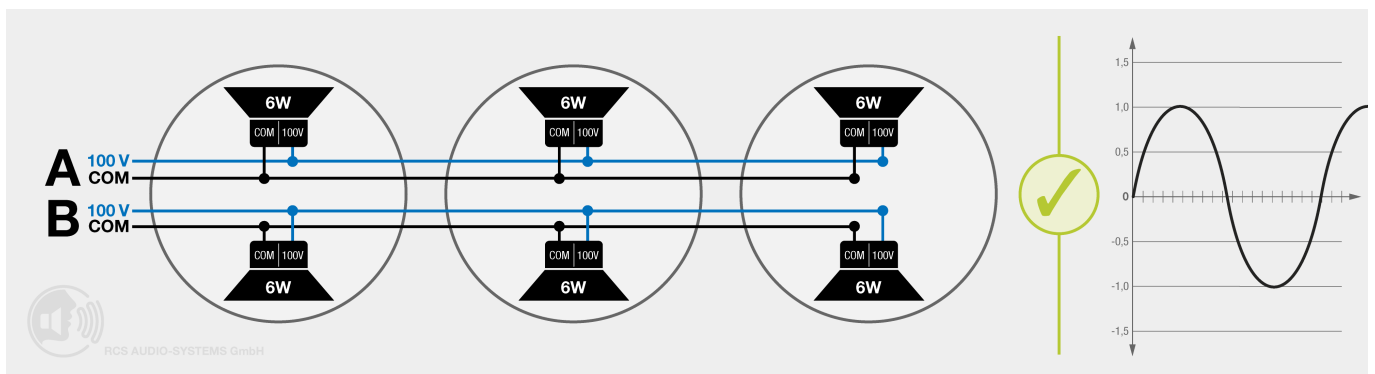

Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher



Bilderklärungstext

erkabelung A/B Lautsprecher



Bilderklärungstext

EOL - End-of-Line Modul



Bilderklärungstext

From: <https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link: <https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:basics:verdrahtungsbeispiele-lautsprecher&rev=1583424031>

Last update: 2020/03/05 17:00

