


Verdrahtung, Errichter, Lautsprecher, Phasenverschiebung, Leistungsabgriff

4.2. Lautsprecher - Verdrahtungsbeispiele




Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau!

Anpassung der Leistung

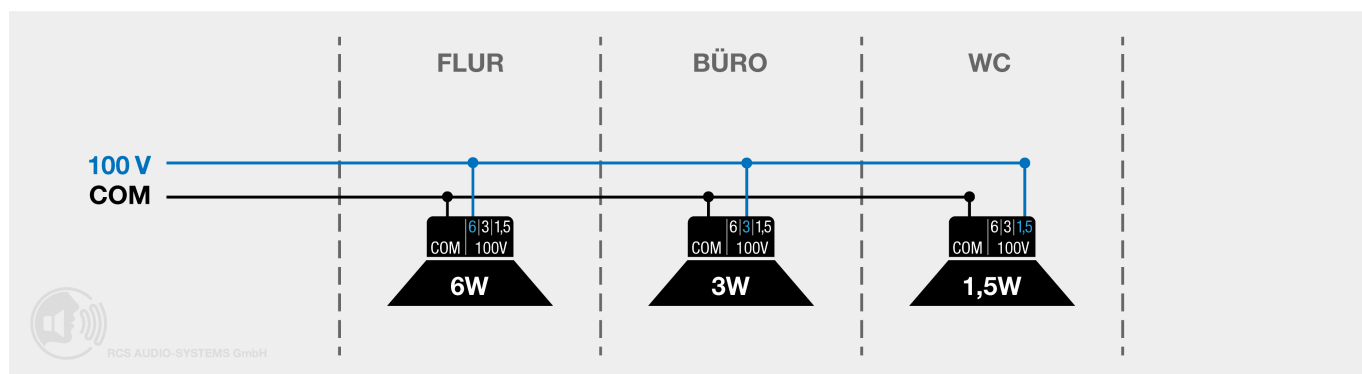


Anschluss der Lautsprecher am entsprechenden Leistungsabgriff am Übertrager gemäß Ausführungsplanung.

Leistungsabgriffe

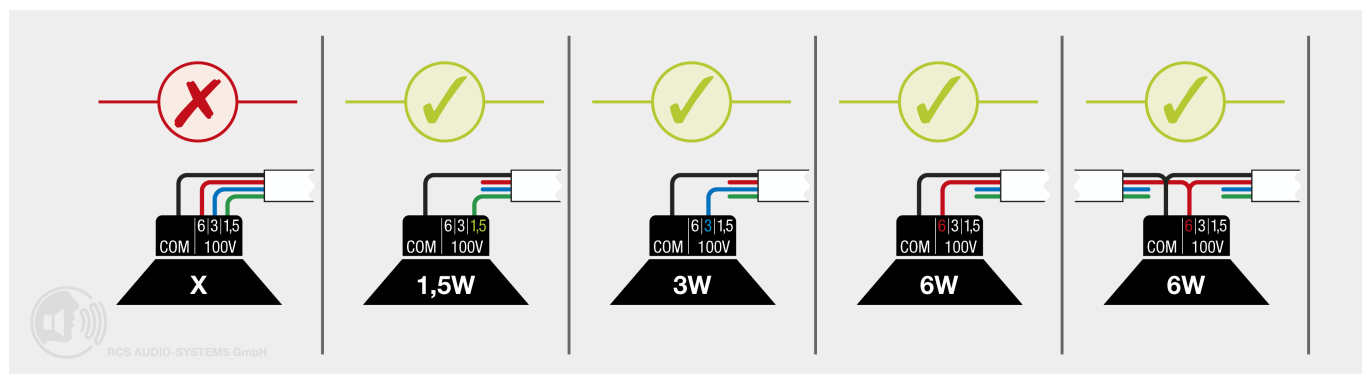


Am Übertrager darf nur ein Leistungsabgriff angeschlossen werden.

Phasengleich

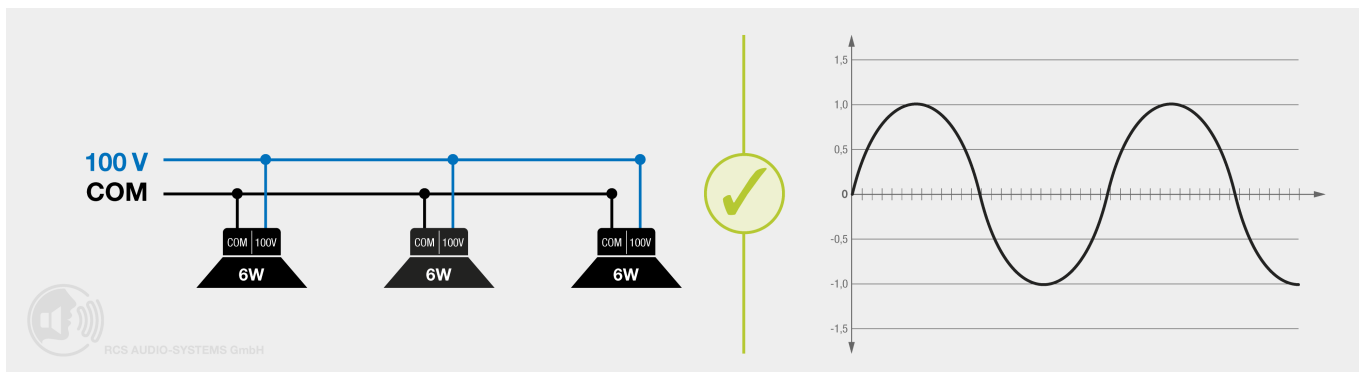


Die Lautsprecher müssen phasengleich angeschlossen werden.

Phasenverschoben

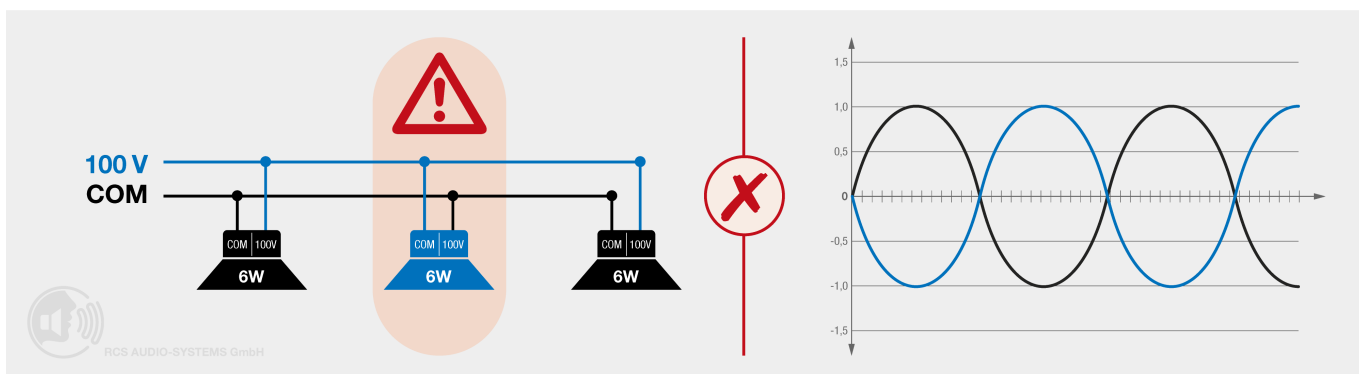

Werden die Lautsprecher nicht phasengleich verkabelt, kommt es Phasenauslöschungen. Daraus resultiert eine schlechtere Sprachverständlichkeit und somit ein schlechterer STI-Wert.

Verkabelung A/B Lautsprecher 1

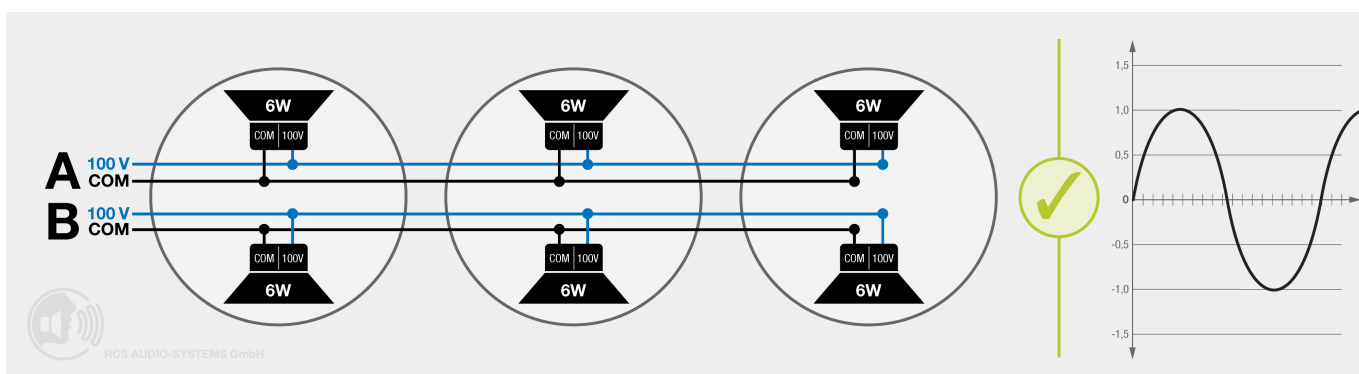

Die Lautsprecher müssen phasengleich angeschlossen werden.

Verkabelung A/B Lautsprecher 2



Bilderklärungstext

Verkabelung A/B Lautsprecher 3



Bilderklärungstext

EOL - End-of-Line Modul



Bilderklärungstext

From: <https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link: <https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:basics:verdrahtungsbeispiele-lautsprecher&rev=1594370253>

Last update: 2020/07/10 10:37

